Lecteur MP3 sur RockpiS

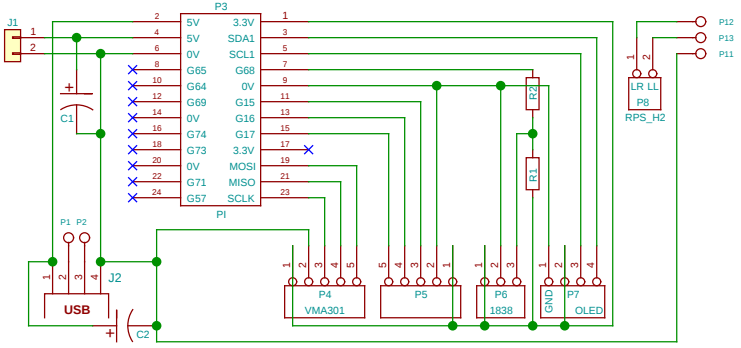

C1,C2 = 1000 µF
R1 = 47 kΩ
R2 = 1 kΩ

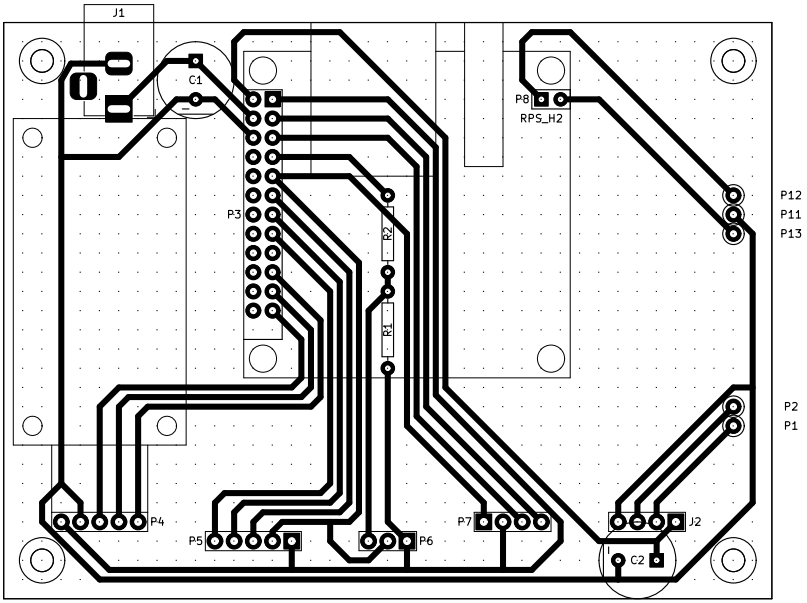

©2020 Sébastien Beaugrand – CeCILL 2.1